

32 位微控制器

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系 列硬件开发指南

适用对象

VE/11/11 3/V		
系列	产品型号	
HC32L110	HC32L110C6UA	
	HC32L110C6PA	
	HC32L110C4UA	
	HC32L110C4PA	
	HC32L110B6PA	
	HC32L110B4PA	
	HC32L110B6YA	
HC32F003	HC32F003C4UA	
	HC32F003C4PA	
	HC32F003C4PB	
HC32F005	HC32F005C6UA	
	HC32F005C6PA	
	HC32F005D6UA	
	HC32F005C6PB	



目 录

1	摘要	4				
2	应用电路(最小系统,仅供参考)	5				
3	电源	6				
4	复位电路					
5	GPIO					
6	晶振电路设计	9				
	6.1 电路设计	9				
	6.2 电路 layout	10				
7	接口电路设计介绍	12				
	7.1 I2C接口电路设计设计	12				
8	编程模式说明	13				
9	芯片封装 PCB Layout19					
10	华大 HC32F003/HC32F005 与友商产品 X003 系列引脚配置比较	16				
	10.1 TSSOP20 引脚配置差异	16				
11	其他信息	17				
12	版本信息 & 联系方式	18				



表目录 表 1 UART 模式引脚方式一.......13 表 3 华大芯片与友商芯片 TSSOP20 引脚配置差异列表17 图目录 图 4 外部高速晶振示意图 9 图 7 晶振电路整体布局、滤波、包地隔离设计示意图......11 图 8 I2C 接口设计示意图.......12 图 10 TSSOP16.20 芯片封装丝印图.......14 图 11 QFN3X3 4x4 芯片封装丝印图.......14

图 12 HC32F003/HC32F005 与 X003 引脚配置比较图......16



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍基于 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列芯片的外围硬件设计,包含电源、GPIO、晶振、UART、SWD、I2C、器件封装、最小系统参考硬件设计等内容。 注意:

一本应用笔记为 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

应用笔记 Page 4 of 18



2 应用电路(最小系统,仅供参考)

基于华大系列芯片 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 中的 HC32L110, 下面推荐了一种最小系统应用电路图, 如下:

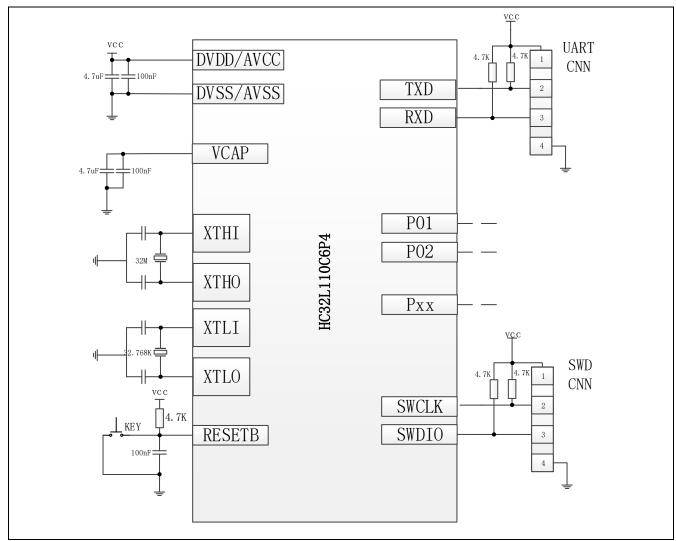


图 1 最小系统应用电路示意图

注意:

- 每组电源都需要一组去耦电容,去耦电容尽量靠近相应电源引脚。

应用笔记 Page 5 of 18



3 电源

基于华大芯片 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 进行电路设计时,每组电源 (DVCC/AVCC) 都需要一个去耦电容 4.7uF 和一个旁路电容 0.1uF, PCB 布局时,电容尽量 靠近相应电源引脚。

芯片的 VCAP 引脚: LDO 内核供电输出 Pin(仅限内部电路使用,需外接 4.7uF+100nF 的去耦电容);不能在外部连接任何负载。

所有的电源(DVCC/AVCC)和地(DVSS/AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

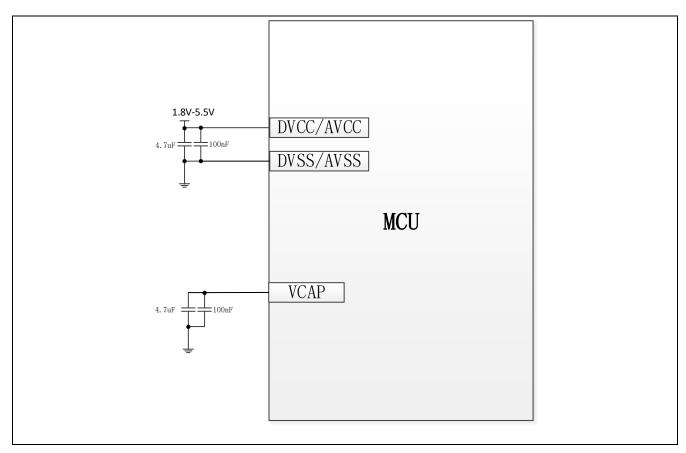


图 2 去耦电容

MCU工作电压范围: 1.8V≤DVCC/AVCC ≤5.5V。

应用笔记 Page 6 of 18



4 复位电路

进行芯片硬件电路设计时,请在 RESETB 引脚和地(DVSS)之间接电容,与上拉电阻形成 RC 迟延电路;应用中如果不使用 RESETB,必须将 RESETB 通过电阻(推荐 4.7K)上拉到 DVCC。

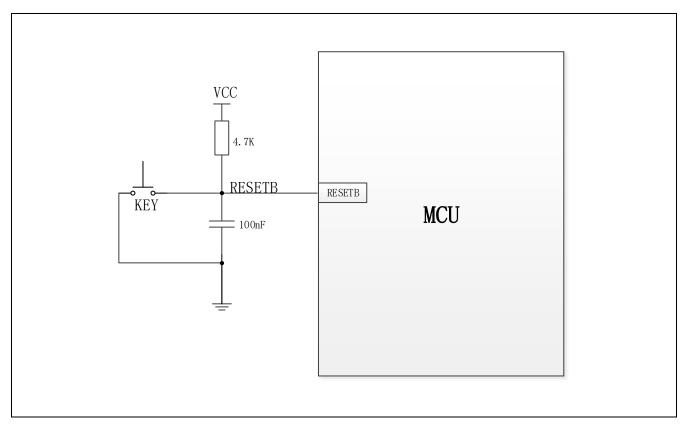


图 3 NRST 电路

应用笔记 Page 7 of 18



5 GPIO

最多可提供 16个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种超低功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置,最大支持 12mA 的电流驱动能力。16个通用 IO 可支持外部异步中断。

注意:

- 当不使用 NRST 功能时, RESETB 端口也可以配置为 GPIO 输入端口 P00。

应用笔记 Page 8 of 18



6 晶振电路设计

6.1 电路设计

高速外部时钟(XTH)可以使用一个 4~32MHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。两个引脚都有负载电容,在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。

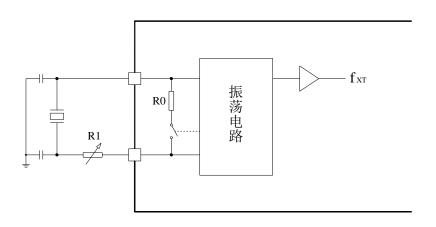


图 4 外部高速晶振示意图

低速外部时钟(XTL)可以使用一个 32.768KHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。两个引脚都有负载电容。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。

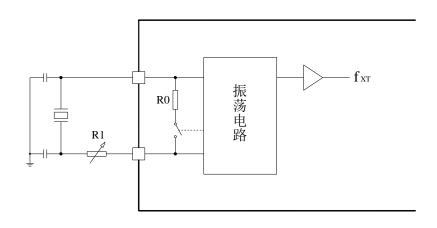


图 5 外部低速晶振示意图

应用笔记 Page 9 of 18



注意:

- 在阅读晶振厂商的提供的 datasheet 时,参数负载电容 CL(Load capacitance),是指电路中跨接晶体两端的总的有效电容,不是晶振外接的匹配电容;另外,在计算晶振电路的匹配电容值时,需要把晶振电路 PCB 的 layout 走线到地的寄生电容考虑进去。
- 芯片内已集成反馈电阻 R0。
- 阻尼电阻 R1 阻值的调试方法请参见后续晶振应用笔记。

6.2 电路 layout

- 摆放外部晶振单元和负载电容时,应尽可能靠近芯片端。
- 外部晶振信号线走线应尽量短。走线宽度不要太细,最细也不要低于芯片 pin 的宽度。
- 在晶振局部电路相邻层 layer,应该有一个完整的覆地。
- 应该在外部晶振周边用地线做保护隔离环(guard ring),地环线需要充分接地(多过地孔),减少外部晶振信号与其他信号之间的相互窜扰。(参考图 6)
- 晶振电路要注意局部信号干净,力避外部干扰。在晶振电路附近或相邻 layer 层尽量不要 走线,尤其不允许走高速线、电源线、时钟线等。

下面给出了实际 layout 设计的示意图,供参考:

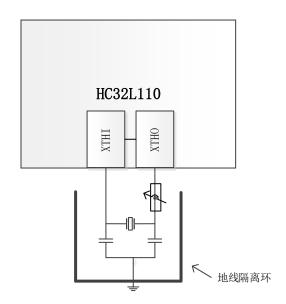


图 6 晶振电路地线隔离环

应用笔记 Page 10 of 18



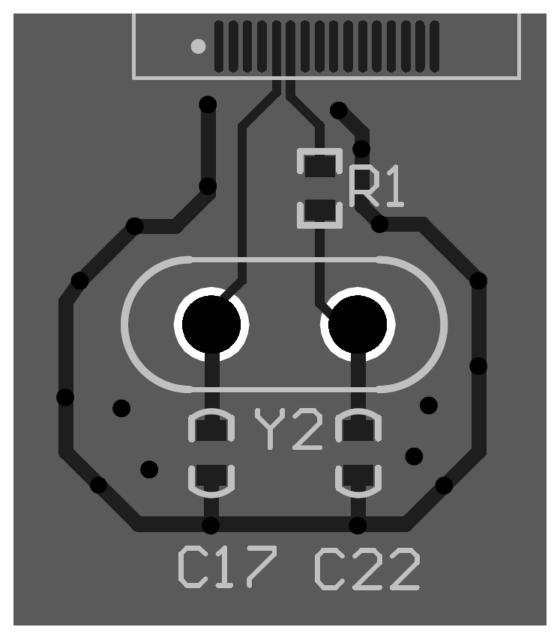


图 7 晶振电路整体布局、滤波、包地隔离设计示意图

应用笔记 Page 11 of 18



7 接口电路设计介绍

7.1 I2C接口电路设计设计

基于芯片进行 I2C 接口设计时,建议 I2C_SCL/I2C_SDA 信号线接 1KΩ 上拉电阻接电源。使用者可以根据 I2C 信号传输速率和外挂设备的不同,调节阻值。

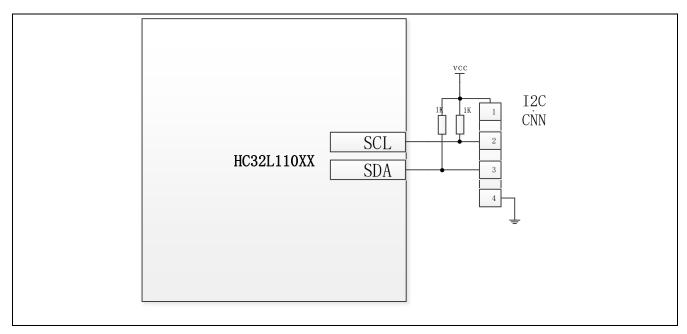


图 8 I2C接口设计示意图

应用笔记 Page 12 of 18



8 编程模式说明

芯片支持两种编程模式: UART 编程模式和 SWD 编程模式。

HC32L110/HC32F003/HC32F005 系列芯片的接线方法如图 9 所示。

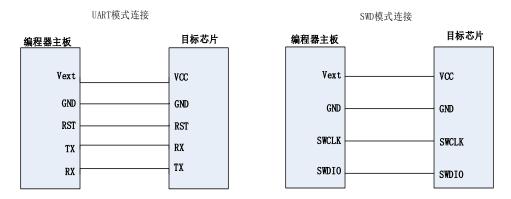


图 9 芯片与编程器连线方法

UART 模式下, **HC32L110/HC32F003/HC32F005** 系列芯片对应的烧录引脚方式如表 1 和表 2 所示。

HC32L110/HC32F003/ HC32F005

RX P36

TX P35

表 1 UART 模式引脚方式一

表 2 UART模式引脚方式二

	HC32L110/HC32F003/ HC32F005
RX	P27
TX	P31

注意:

- HC32L110/HC32F003/HC32F005 系列所有的芯片 UART 模式均支持上面表 1 引脚方式。
- 支持上面表 1 引脚方式,同时也支持表 2 引脚方式的 HC32L110/HC32F003/HC32F005 系列芯片,其丝印封装图的 Revision Code 位置标记 T。

应用笔记 Page 13 of 18



下面列出的图 10 和图 11 包含了 HC32L110/HC32F003/HC32F005 系列所有的芯片封装丝印图,图中标明了 Revision Code 的位置:

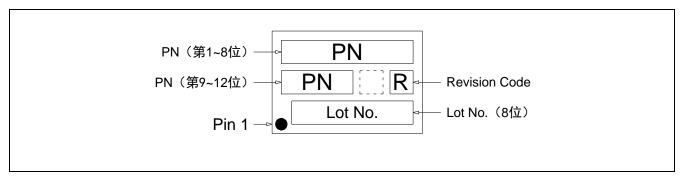


图 10 TSSOP16,20 芯片封装丝印图

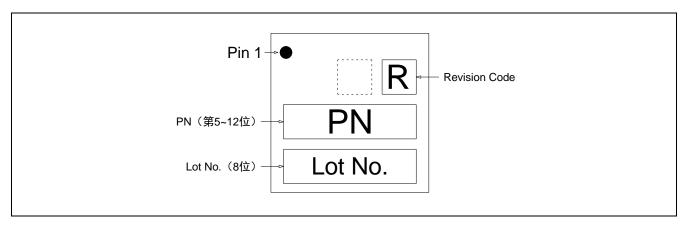


图 11 QFN3x3 4x4 芯片封装丝印图

应用笔记 Page 14 of 18



9 芯片封装 PCB Layout

请参考我司发布的芯片数据手册的"封装信息"章节。请严格按照数据手册规格来设计芯片封装 Layout。另外,我们提供该系列芯片的所有 PCB 封装库,请参考 http://www.hdsc.com.cn/mcu.htm。

应用笔记 Page 15 of 18



10 华大 HC32F003/HC32F005 与友商产品 X003 系列引脚配置比较

10.1 TSSOP20 引脚配置差异

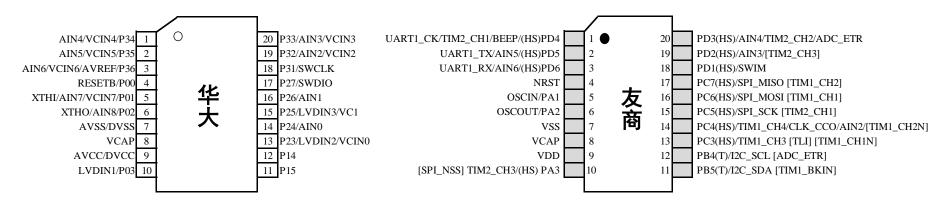


图 12 HC32F003/HC32F005 与 X003 引脚配置比较图

应用笔记 Page 16 of 18



表 3 华大芯片与友商芯片 TSSOP20 引脚配置差异列表

芯片型号	HC32L110C6PA/ HC32L110C4PA /HC32F005C6PA/ HC32F005C4PA	x003
Pin17	P27/SWDIO	PC7
Pin18	P31/SWCLK	PD1/SWIM

说明:

- 华大的芯片 Pin17/Pin18 构成 SWD 烧录口, 友商的芯片 Pin18 为单线程序烧录口 SWIM。

11 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 17 of 18



12 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录。
2019/6/14	Rev1.0	初版发布。
2020/1/22	Rev1.1	增加章节:编程模式说明。 插图 2~8、及 10~12 更新。 联系方式地址更新。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: http://www.hdsc.com.cn/mcu.htm

通信地址:上海浦东新区中科路 1867号 A座 10层

邮编: 201203



应用笔记 AN0050021C